RT2 Lab1 WS26-27

Vorbereitungsaufgabe 7: Simulationen der Strecke

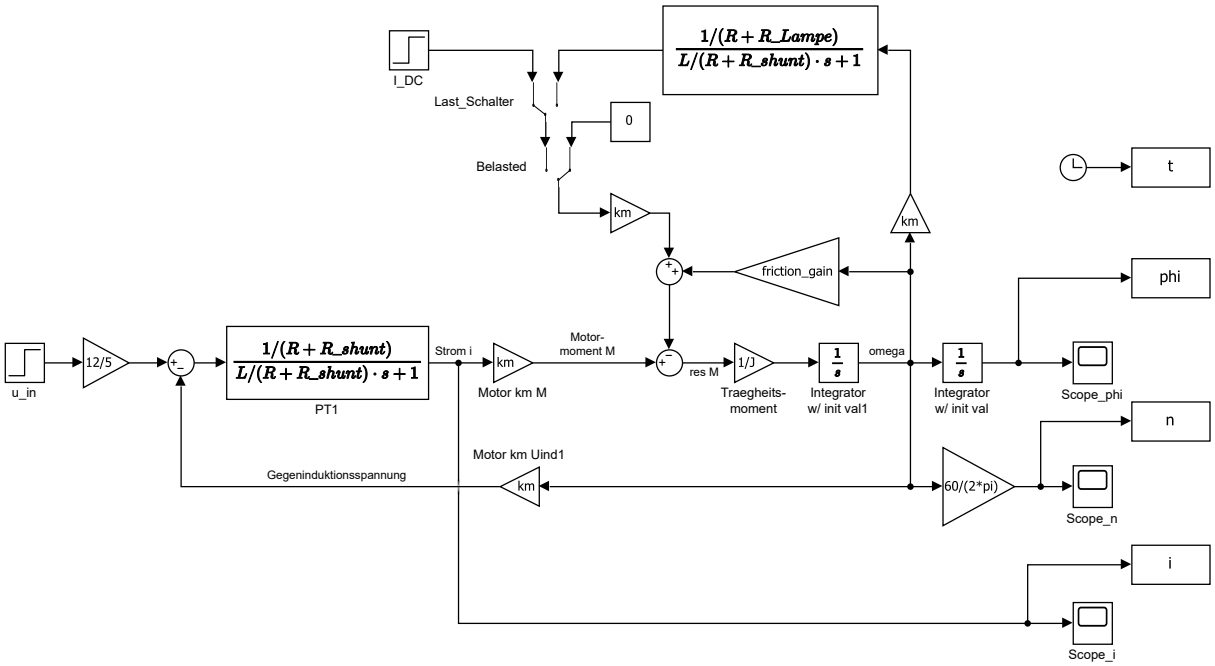


Abbildung 1: Strecke.slx

List of Figures

Abbildung 1 Strecke.slx 1
Abbildung 2 **Drehzahl** Sprung von $u_{\mathrm{Motor,in}}$ 0 V auf 4 V, kein Strom $I_{\mathrm{G,DC}}$ 2
Abbildung 3 **Motorstrom** Sprung von $u_{\mathrm{Motor,in}}$ 0 V auf 4 V, kein Strom $I_{\mathrm{G,DC}}$ 2
Abbildung 4 **Drehzahl** $u_{\mathrm{Motor,in}}$ von 0 V auf 4 V, Generator an Lampe 3
Abbildung 5 **Motorstrom** $u_{\mathrm{Motor,in}}$ von 0 V auf 4 V, Generator an Lampe 3
Abbildung 6 **Drehzahl** $u_{\mathrm{Motor,in}}$ 0 V auf 4 V, Generator-Stromquelle, 0 auf $I_{\mathrm{G,DC}} = +200$ mA 4
Abbildung 7 **Motorstrom** $u_{\mathrm{Motor,in}}$ 0 V auf 4 V, Generator-Stromquelle, 0 auf $I_{\mathrm{G,DC}} = +200$ mA . 4
Abbildung 8 **Drehzahl** $u_{\mathrm{Motor,in}}$ 0 V auf 4 V, Generator-Stromquelle, 0 auf $I_{\mathrm{G,DC}} = -200$ mA 5
Abbildung 9 **Motorstrom** $u_{\mathrm{Motor,in}}$ 0 V auf 4 V, Generator-Stromquelle, 0 auf $I_{\mathrm{G,DC}} = -200$ mA . 5

Aufgabenteil a)

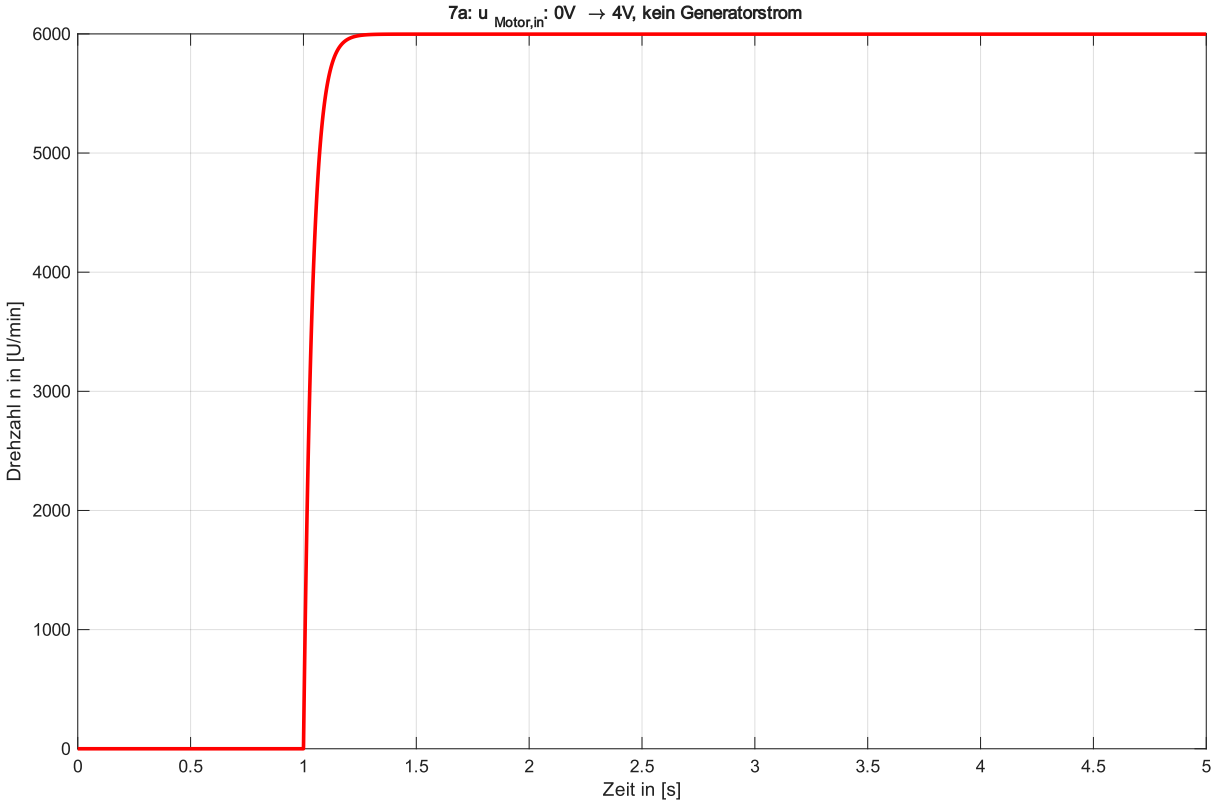


Abbildung 2: **Drehzahl** Sprung von $u_{\mathrm{Motor,in}}$ 0 V auf 4 V, kein Strom $I_{\mathrm{G,DC}}$

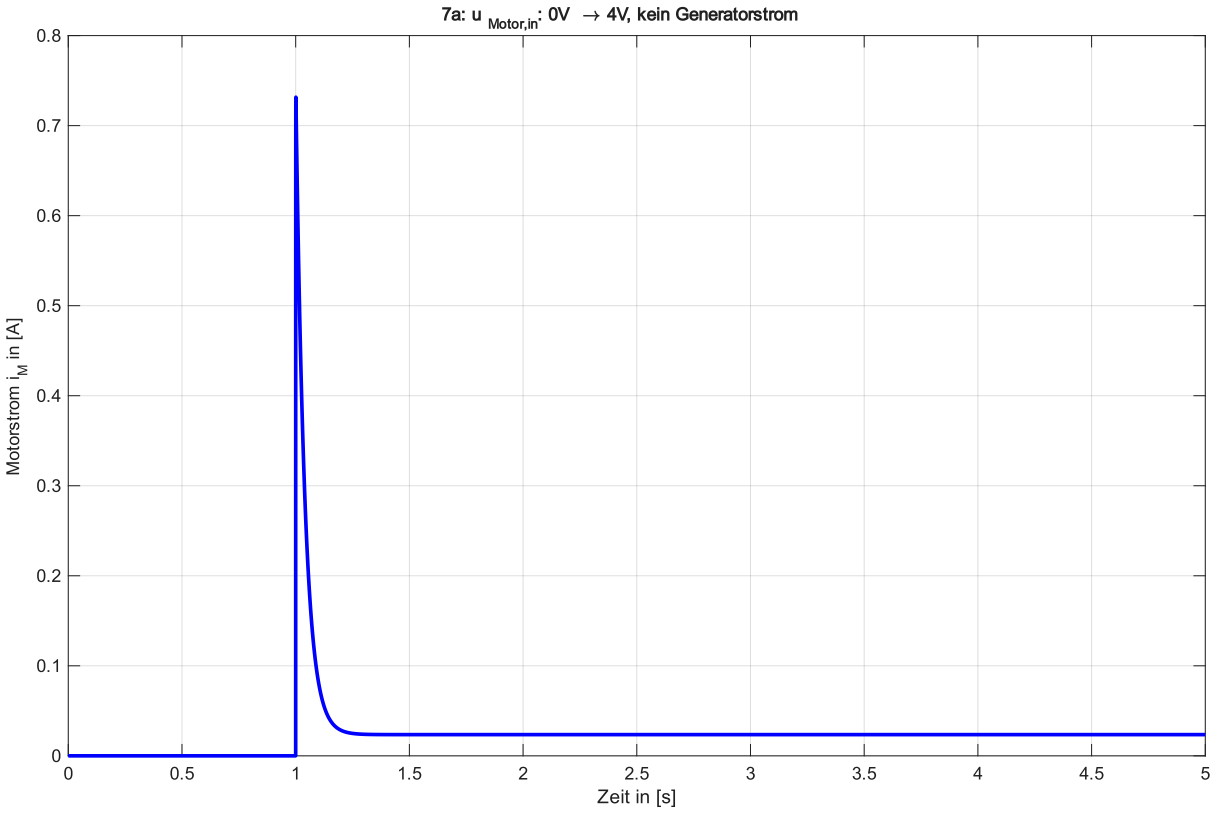


Abbildung 3: **Motorstrom** Sprung von $u_{\mathrm{Motor,in}}$ 0 V auf 4 V, kein Strom $I_{\mathrm{G,DC}}$

Aufgabenteil b)

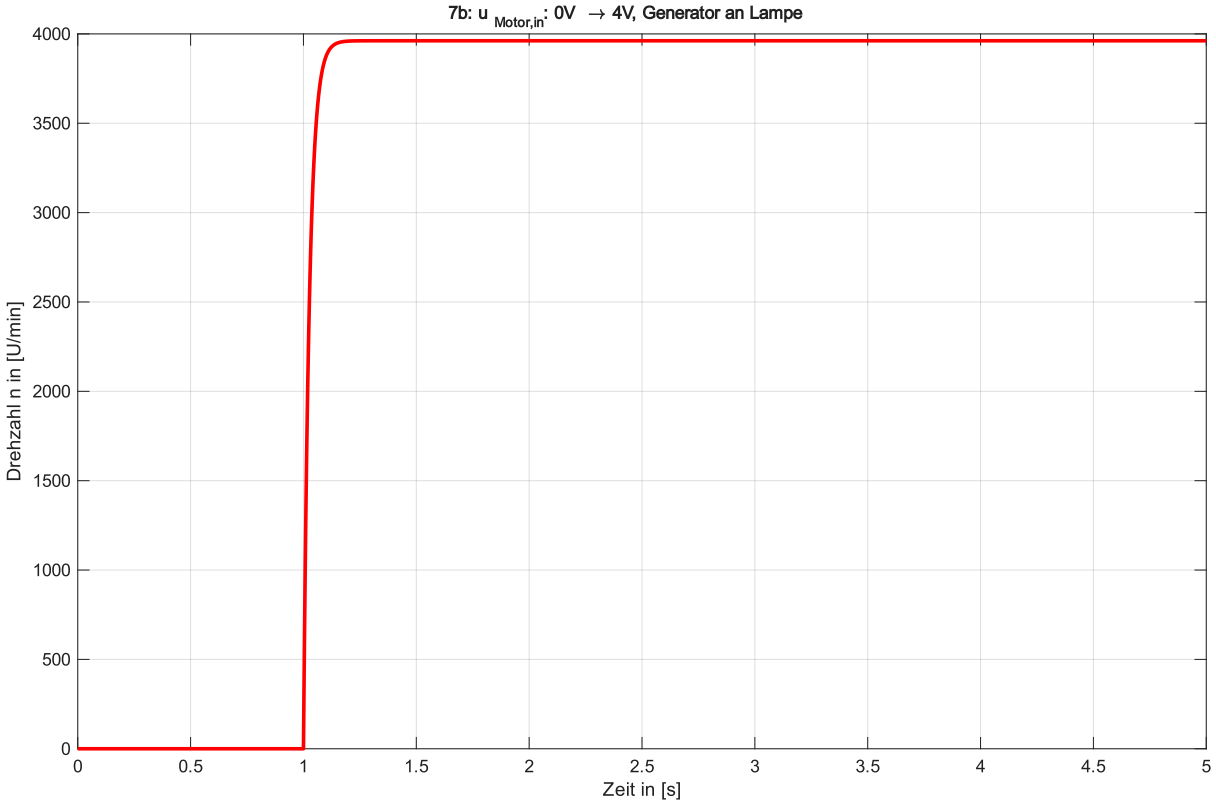


Abbildung 4: **Drehzahl** $u_{\mathrm{Motor,in}}$ von 0 V auf 4 V, Generator an Lampe

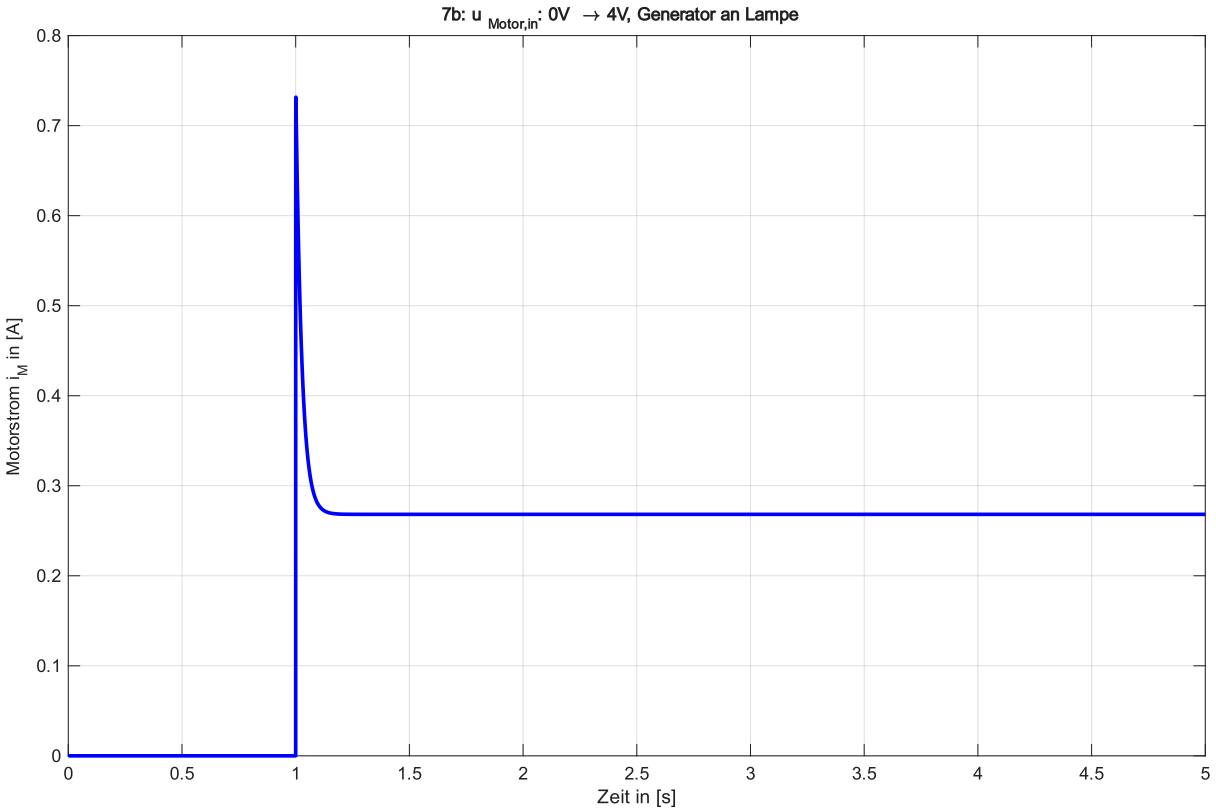


Abbildung 5: **Motorstrom** $u_{\mathrm{Motor,in}}$ von 0 V auf 4 V, Generator an Lampe

Aufgabenteil c)

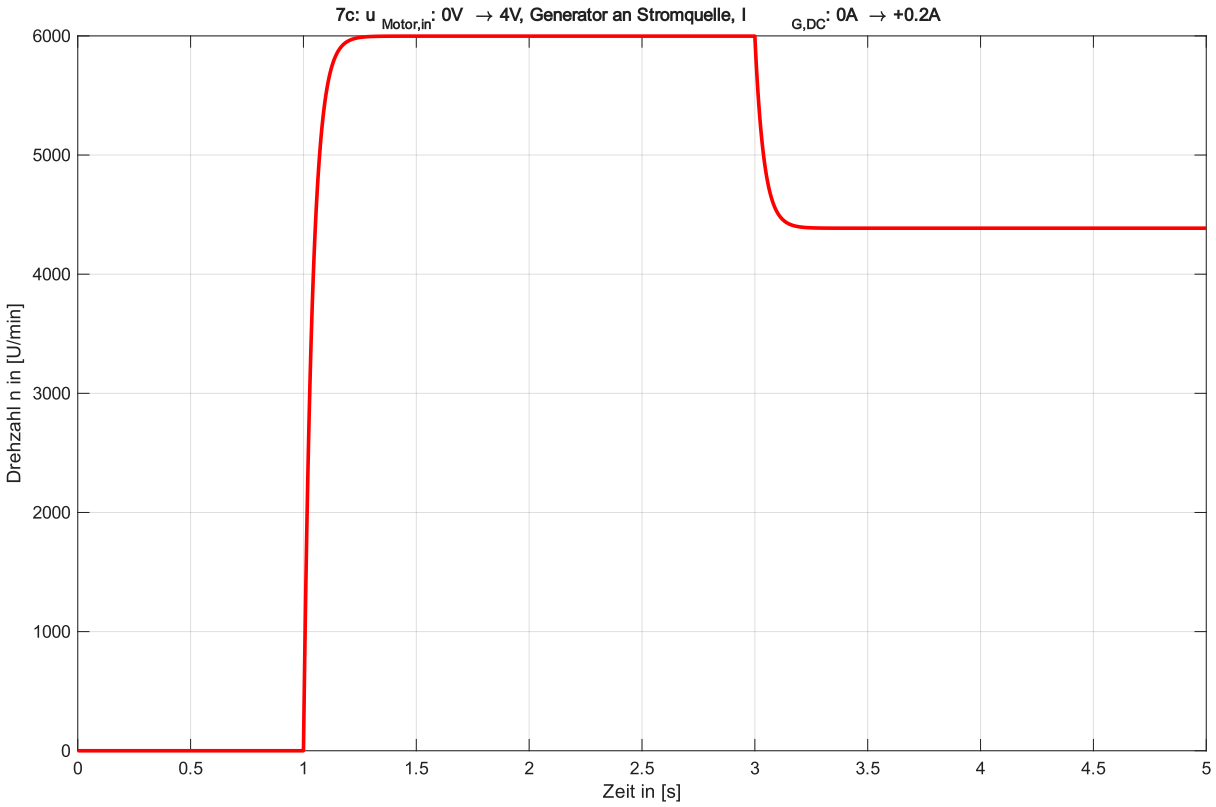


Abbildung 6: **Drehzahl** $u_{\mathrm{Motor,in}}$ 0 V auf 4 V, Generator-Stromquelle, 0 auf $I_{\mathrm{G,DC}} = +200$ mA

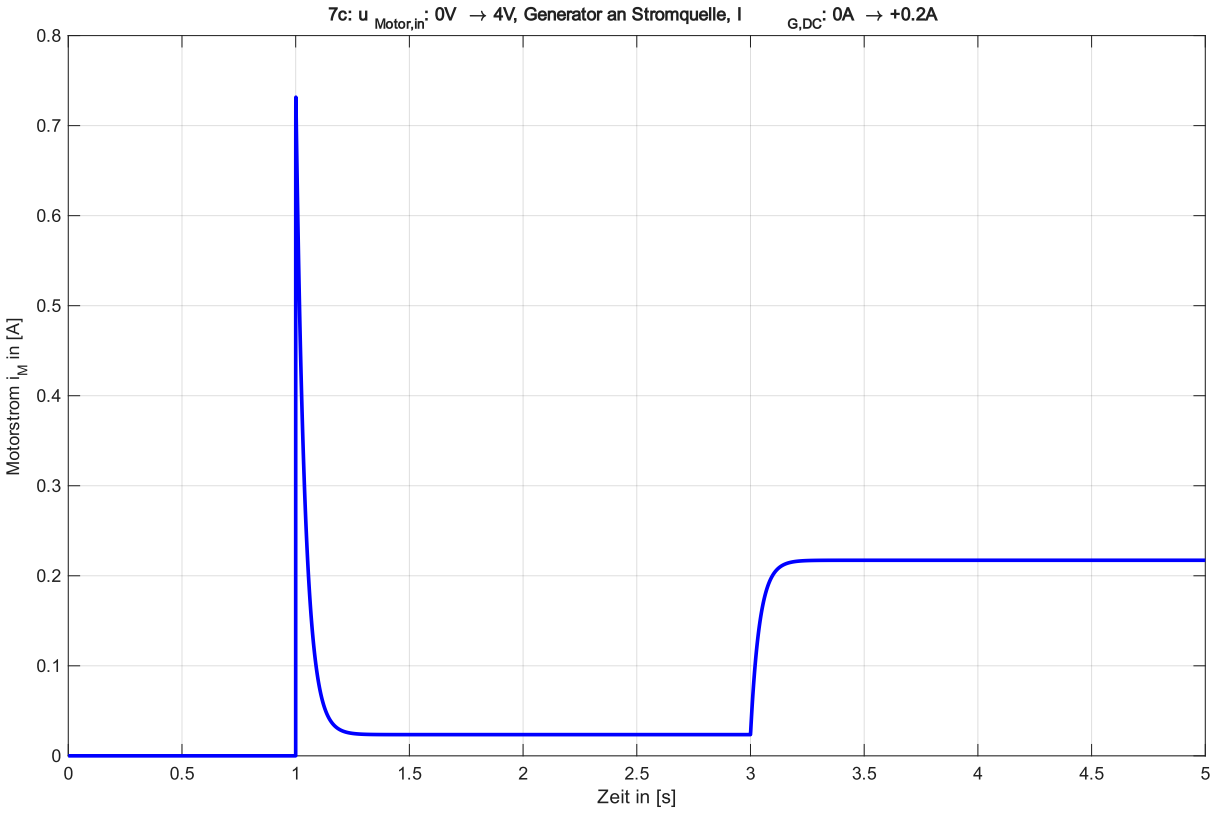


Abbildung 7: **Motorstrom** $u_{\mathrm{Motor,in}}$ 0 V auf 4 V, Generator-Stromquelle, 0 auf $I_{\mathrm{G,DC}} = +200$ mA

Aufgabenteil d)

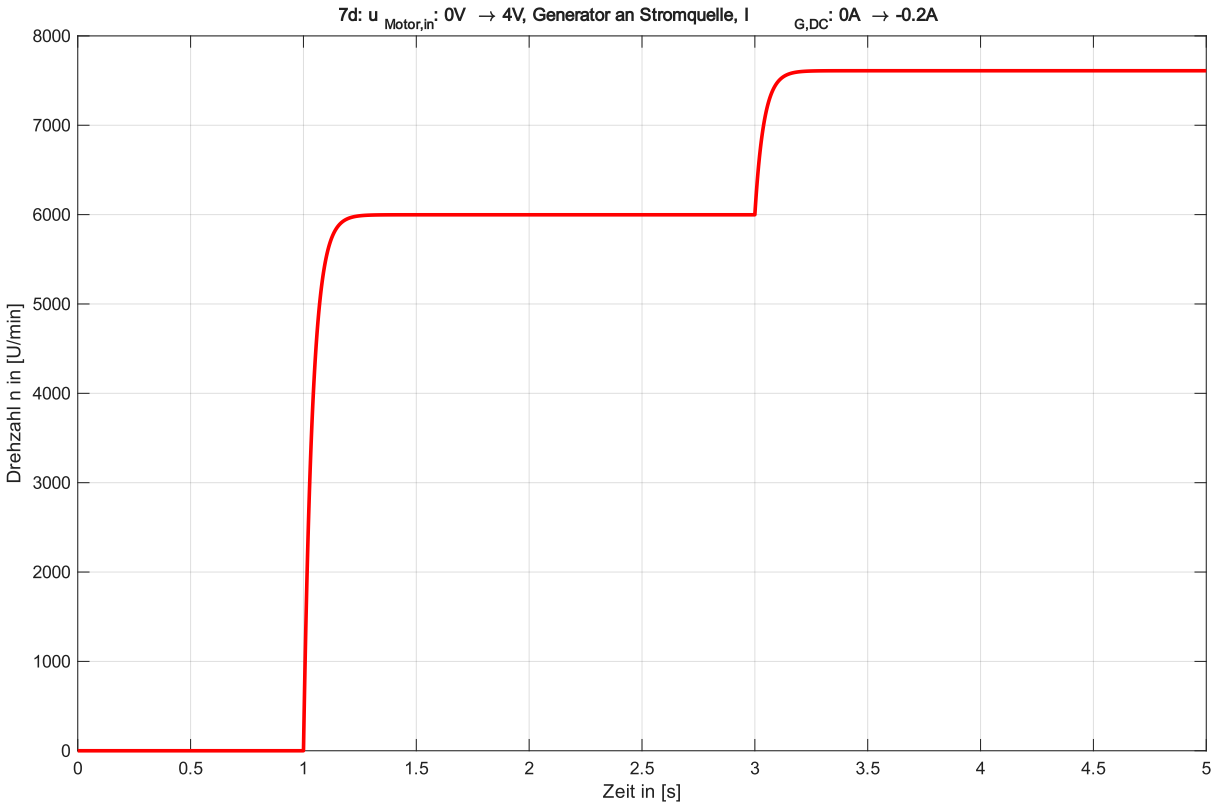


Abbildung 8: **Drehzahl** $u_{\mathrm{Motor,in}}$ 0 V auf 4 V, Generator-Stromquelle, 0 auf $I_{\mathrm{G,DC}} = -200$ mA

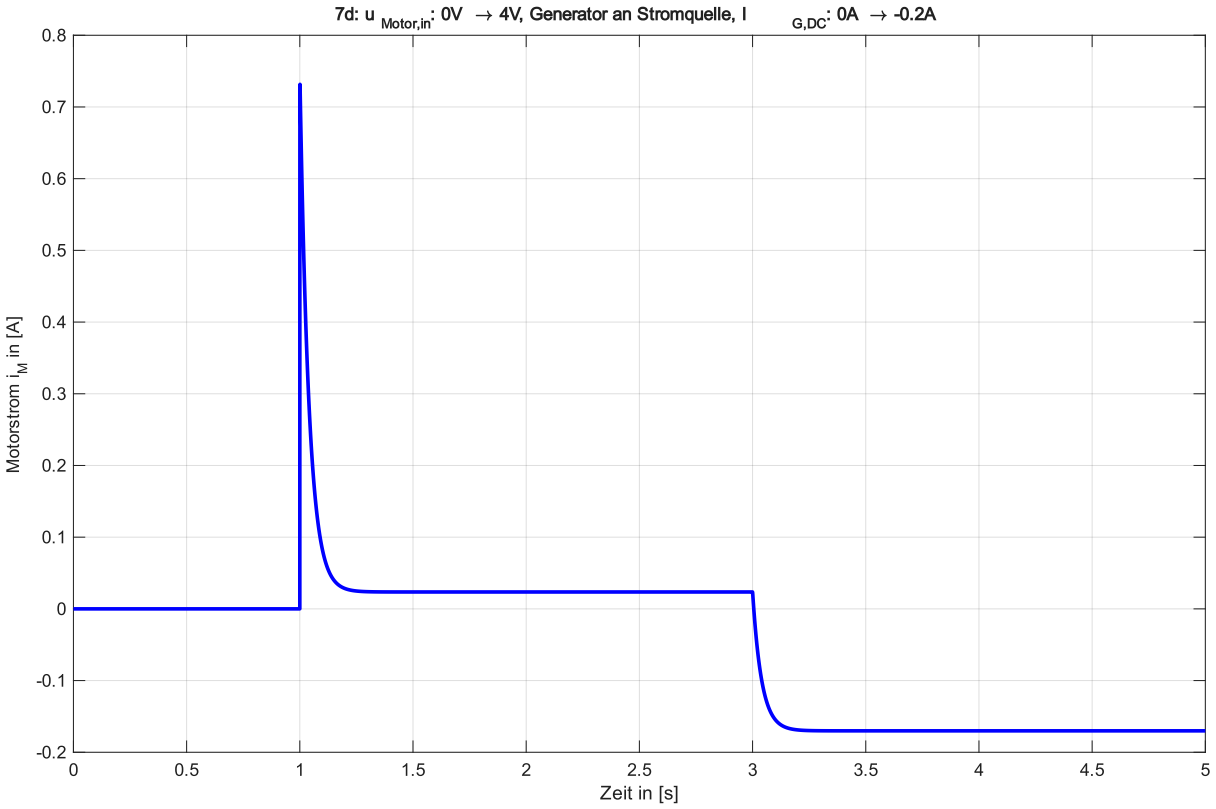


Abbildung 9: **Motorstrom** $u_{\mathrm{Motor,in}}$ 0 V auf 4 V, Generator-Stromquelle, 0 auf $I_{\mathrm{G,DC}} = -200$ mA